# Actividad de aprendizaje N°1

Aprenda sobre corriente eléctrica continua, su fundamento, sus tipos, su generación y aplicación en circuitos eléctricos básicos

Unidad de estudio	GENERACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA, ALTERNA Y ELECTROMAGNETISMO
Tiempo de desarrollo	1 hora
Metodología de trabajo	Individual – taller

## Objetivo de la actividad

Al desarrollar esta actividad, el estudiante estará en la capacidad de:

Identificar los componentes y calcular los valores de un circuito eléctrico cerrado.

## Materiales de formación


Guía de aprendizaje.

Tabla de símbolos eléctricos

## Actividad por desarrollar

Situación: Se propone ejercicios de aplicación de las leyes de Faraday-Lenz y Ohm para afianzar la interacción con los conceptos y términos eléctricos, además le proporcionará las bases tanto fundamentales como teóricas del funcionamiento de los artefactos y máquinas modernos de la industria y del hogar.

R1 R2  WR3  V R4	Calcular el voltaje de alimentación del circuito si circula una corriente de 0.5 A y el valor de las resistencias es: R1 = $100~\Omega$ R2 = $2.000~\Omega$ R3 = $500~\Omega$ R4 = $1.500~\Omega$ $\Omega$
R1 R2	En el ejercicio anterior, con los mismos valores de las resistencias, calcule el valor de la corriente si el voltaje de alimentación es de 12 V. ¿A=?
Se tiene un sistema constituido por un conductor sobre el cual se desliza una varilla metálica de 40 cm de longitud y con una velocidad de $0.2 \frac{m}{s}$ el circuito que forman está bajo un campo magnético de 4.8 T y presenta una resistencia de 4 $\Omega$ .	Calcular:  1. La fuerza electromotriz inducida (FEM)  2. La intensidad de la corriente inducida
R1 R2 R3	Calcular la resistencia total y la corriente que circula por el circuito teniendo en cuenta los siguientes valores: $V = 24 \text{ V}$ R1 = 8 $\Omega$ R2 = 12 $\Omega$ R3 = 5 $\Omega$

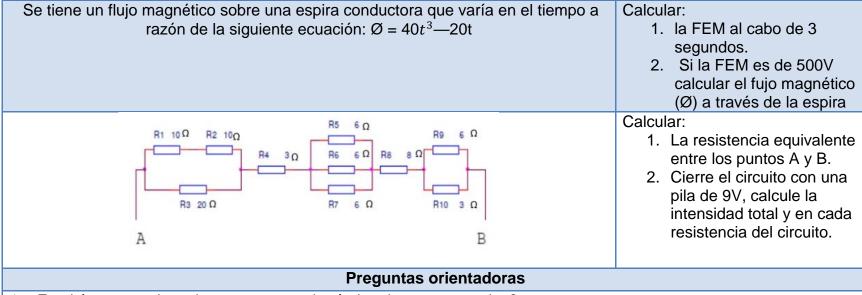

- 1. ¿En el átomo, cual es el componente subatómico de carga negativa?
- 2. Si una pila genera 1.5 ¿Cómo se logra obtener una pila de 9 V?
- 3. ¿Por qué los gobiernos de algunos países incentivan y apoyan el uso de paneles solares?
- 4. defina el concepto de tensión, intensidad y resistencia
- 5. ¿Qué aporte le realizó Lenz a la ley de Faraday?
- 6. ¿Qué ventaja tiene un acumulador (batería) frente a una pila?
- 7. ¿Cuál es la eficiencia máxima de un panel solar experimentada en laboratorio?
- 8. Mencione las diferencias entre los tres tipos de paneles solares

#### **Posibilidades**

La actividad permite que el estudiante interiorice los términos eléctricos, calcule las diferentes variables que interactúan entre sí y comprenda la relación de la inducción magnética, el flujo de corriente y la generación de voltaje a partir de un campo magnético y un conductor.

#### Desarrollo

Con el fin de que el estudiante culmine la actividad debe:

- Dar respuesta a las preguntas orientadoras.
- Desarrollar y hallar los valores pedidos en los ejercicios.
- Identificar los símbolos electricos.

#### **Evaluación**

La evaluación de esta actividad está representada por el desarrollo correcto de los ejercicios propuestos, además de responder con claridad a las preguntas de contexto general las cuales deben ser entregadas al profesor.

### Evidencias de aprendizaje

Todas las evidencias de aprendizaje serán entregadas al profesor de forma clara.

Para el desarrollo de esta unidad, se solicitarán las siguientes evidencias:

- Debe presentarse las soluciones de los ejercicios y las respuestas de las preguntas propuestas.
- Debe enunciarse las dificultades presentadas durante el desarrollo de los ejercicios.